

Professor Dr.-Ing. Stefan Kowalewski

Hilal Diab, M.Sc.

Kamal Barakat, M.Sc.

Dipl.-Inform. Dominik Franke

Aachen, 13. November 2009

SWS: V4/Ü2, ECTS: 7

Einführung in die Technische Informatik

WS 2009/2010

Blatt 4: Musterlösung

Aufgabe 1: (★)Karnaugh-Diagramm

Die einschlägigen Indizes einer Booleschen Funktion $f(x_3, x_2, x_1, x_0)$ seien 0,3,6,8,9,11,13,14.

- Bestimmen Sie mit Hilfe eines Karnaugh-Diagramms alle Primimplikanten von f .
- Geben Sie ein **Minimalpolynom** für f an, d.h. eine Darstellung von f als DNF mit minimalen Kosten.¹
- Ist das von Ihnen angegebene Minimalpolynom eindeutig? Begründen Sie Ihre Antwort kurz anhand des Karnaugh-Diagramms.

Lösungsvorschlag

a)

| | | $x_1 x_0$ | | | |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| $x_3 x_2$ | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Die Primimplikanten lauten(rot, grün, blau, pink):

$$\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

$$\bar{x}_2 x_1 x_0$$

$$x_2 x_1 \bar{x}_0$$

$$x_3 \bar{x}_1 x_0$$

Weitere Implikanten sind(grau, gelb):

$$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$$

$$x_3 \bar{x}_2 x_0$$

¹Zur Erinnerung: Die Kosten $K(d)$ einer DNF d sind gleich der Anzahl der in d vorkommenden Disjunktions- und Konjunktions-Operatoren.

b) Ein Minimalpolynom lautet:

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_1 x_0$$

c) Das angegebene Minimalpolynom ist eindeutig, weil es keine andere Konstellation gibt Einsen zusammenzufassen, sodass alle Einsen abgedeckt werden.

Aufgabe 2: (*)Überführung einer DNF in eine KNF

Überführen Sie die folgende Boolesche Funktion f in DNF mit Hilfe der De Morgan'schen Gesetze in eine äquivalente KNF:


$$x_3x_2\bar{x}_1x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0$$

Lösungsvorschlag

$$\begin{aligned} x_3x_2\bar{x}_1x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0 &= \overline{\overline{x_3x_2\bar{x}_1x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0}} \\ &= \overline{\bar{x}_3\bar{x}_2 + \bar{x}_3\bar{x}_1 + \bar{x}_3\bar{x}_0 + x_3\bar{x}_2 + \bar{x}_2\bar{x}_1 + \bar{x}_2\bar{x}_0 + x_3x_1 + x_2x_1 + x_1\bar{x}_0 + x_3\bar{x}_0 + x_2\bar{x}_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0 + \bar{x}_0} \\ &= (x_3 + \bar{x}_2)(x_3 + x_1)(x_3 + x_0)(\bar{x}_3 + x_2)(x_2 + x_1)(x_2 + x_0)(\bar{x}_3 + \bar{x}_1)(\bar{x}_2 + \bar{x}_1)(\bar{x}_1 + x_0)(\bar{x}_3 + x_0)(\bar{x}_2 + x_0)(x_1 + x_0)x_0 \end{aligned}$$


Aufgabe 3: (★)Logische Gatter

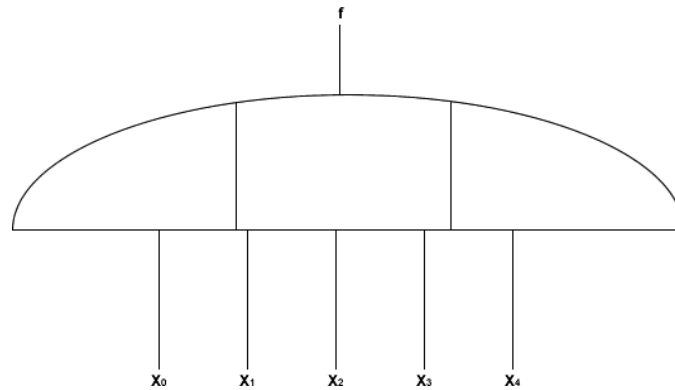- a) Stellen Sie den folgenden Baustein nur durch Oder-Gatter mit zwei Eingängen dar:



- b) Die Funktion $f(x_2, x_1, x_0)$ hat die einschlägigen Indizes 2 und 5. Zeichnen Sie ein Schaltnetz. Es stehen Ihnen lediglich NAND-Gatter zur Verfügung.

Lösungsvorschlag

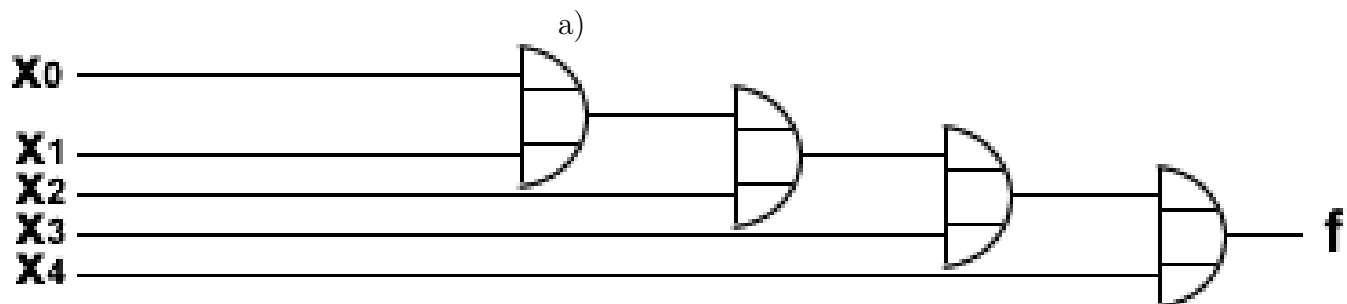

- b) Die Funktion lautet:

$$f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 = (((x_2 \uparrow x_2) \uparrow x_1) \uparrow ((x_2 \uparrow x_2) \uparrow x_1)) \uparrow (x_0 \uparrow x_0) \uparrow \dots$$

$$x_2 \bar{x}_1 x_0 = ((x_2 \uparrow (x_1 \uparrow x_1)) \uparrow (x_2 \uparrow (x_1 \uparrow x_1))) \uparrow x_0 \uparrow \dots$$

Das Schaltnetz sieht wie folgt aus:

